

 (a) Expresar las siguientes dos números en un sistema de 8 bits punto fijo donde los 4 bits menos significativos están reservados para la parte fraccionaria.

X=12.875 Y=1.25

(b) realizar su suma indicando los flags correspondientes

2) (a) Expresar los mismos números del punto anterior en punto flotante simple precisión.

(b) Obtener su suma realizando la operación en la expresión binaria de punto flotante y devolviendo el resultado como un número punto flotante normalizado

3) Dados los siguientes números

A = AEh B = 76h C = 55h D = 65h


a) Realizar las siguientes operaciones considerando que se trata de enteros sin signo
 A+B C+D

 Realizar las siguientes operaciones considerando que se trata de números enteros con signo;

A+B C+D A-B C-D

En cada caso indicar todos los flags y señalar en base a ello si el resultado puede o no ser representado en un byte

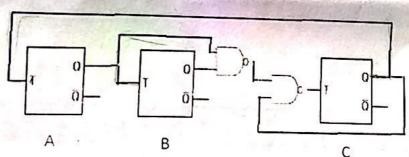4) Analizar el funcionamiento del siguiente circuito contador indicando cuál es la cantidad máxima de pulsos a contar y cuál es el código de cuenta.



5) Sobre la base de flip-flops JK diseñar un contador sincrónico con capacidad de contabilizar hasta pulsos y cuya salida representa la cuenta según:

0 pulsos ... 05


1 pulso ...1


2 pulsos...3


3 pulsos...5


4 pulsos ... ?

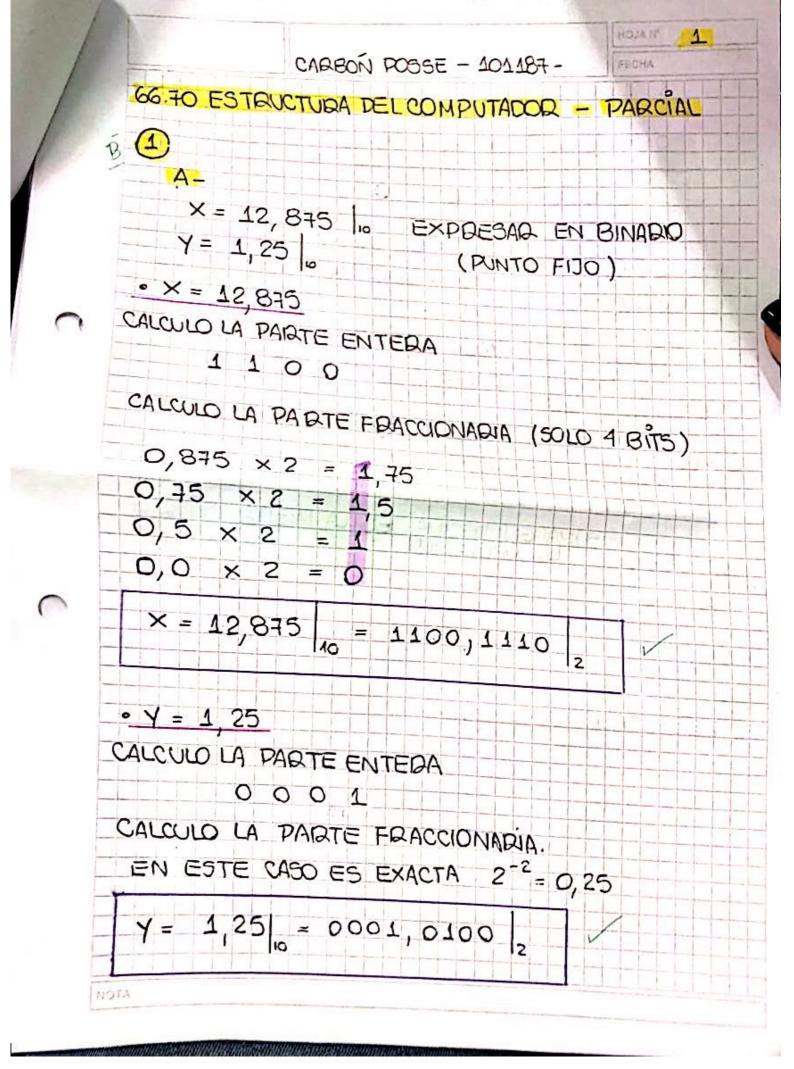
6) A la entrada de un circuito que se propone diseñar llegan cuatro señales de 1 bit. El operador debe poder elegir una de las cuatro para que sea copiada a la salida (1 bit), lo hace pulsando un botón de modo que cada vez que lo pulsa cambia la selección a la entrada siguiente y cuando llega a la última vuelve a empezar con la primera. Un indicados led (columna de 4 leds) debe indicar cual es el canal activo.




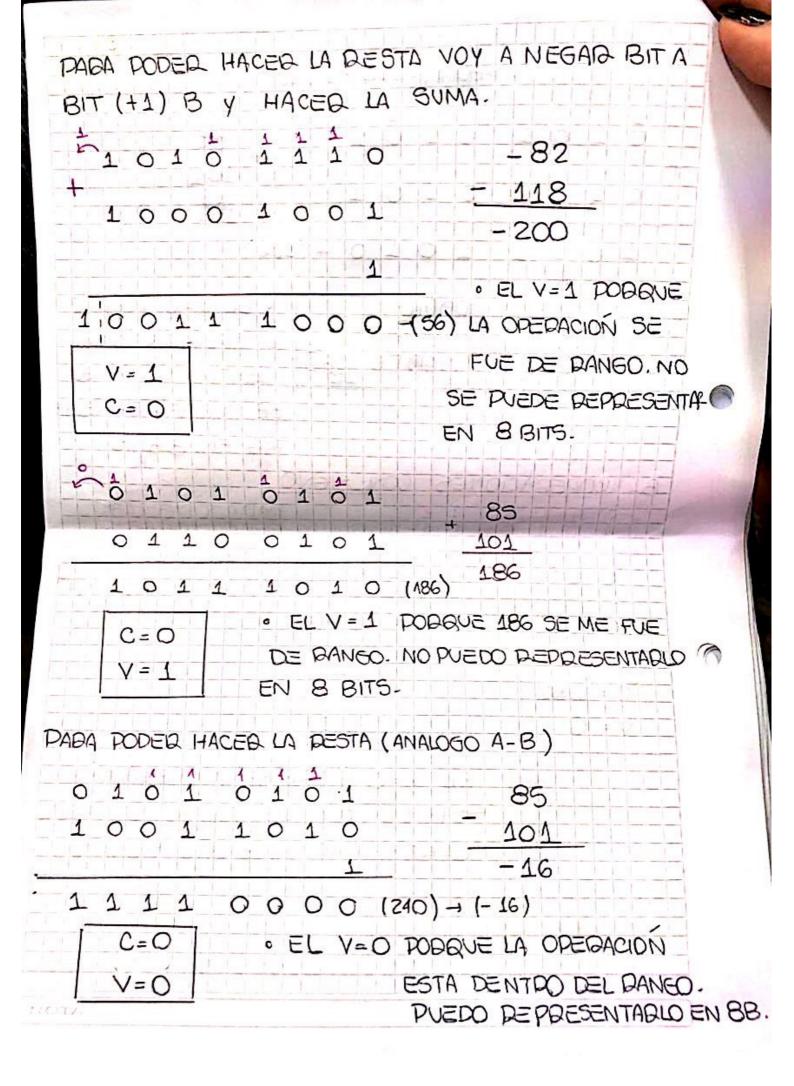

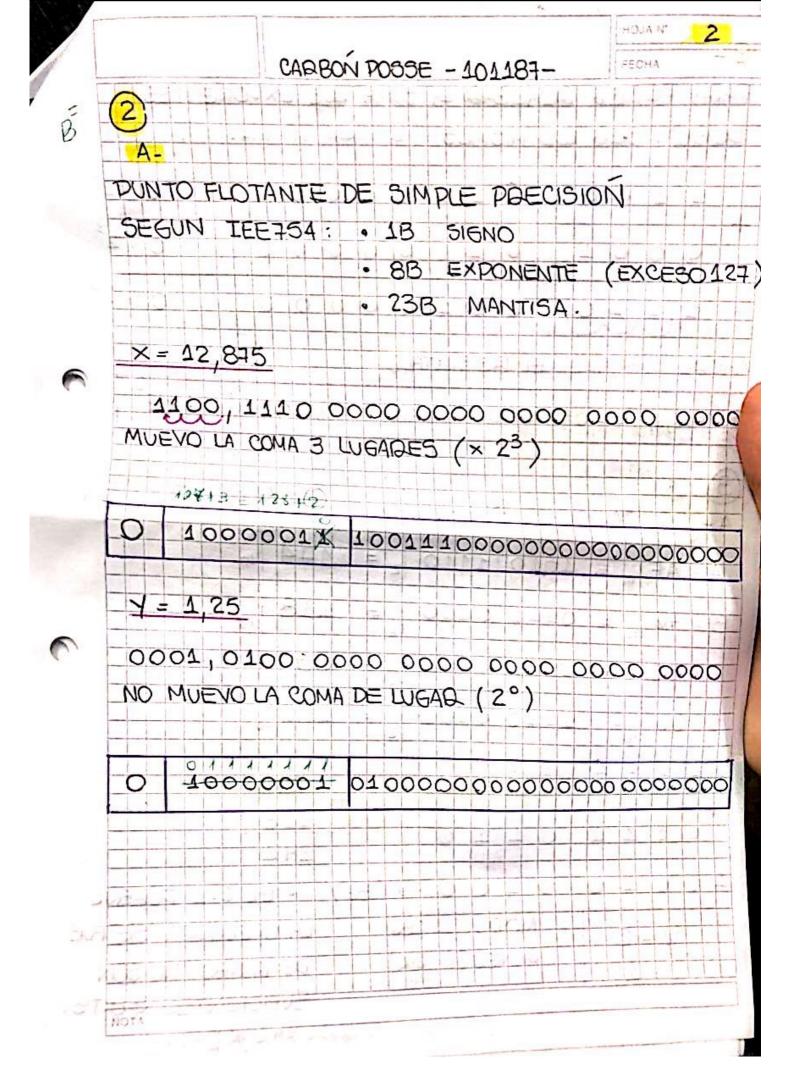

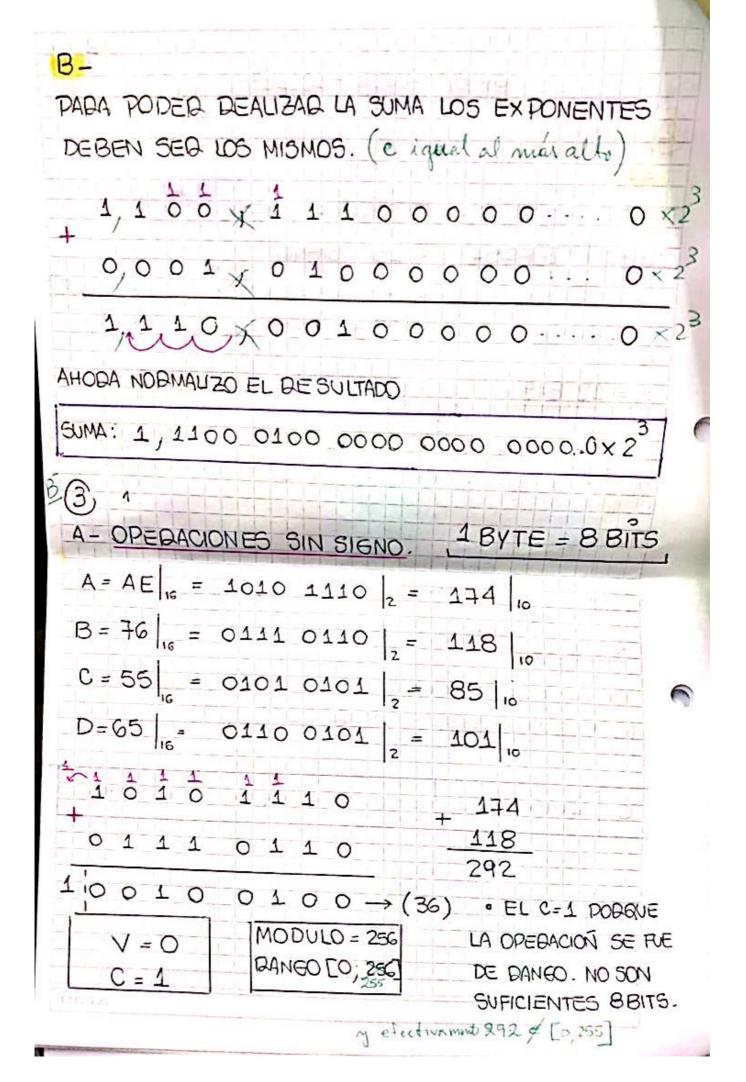

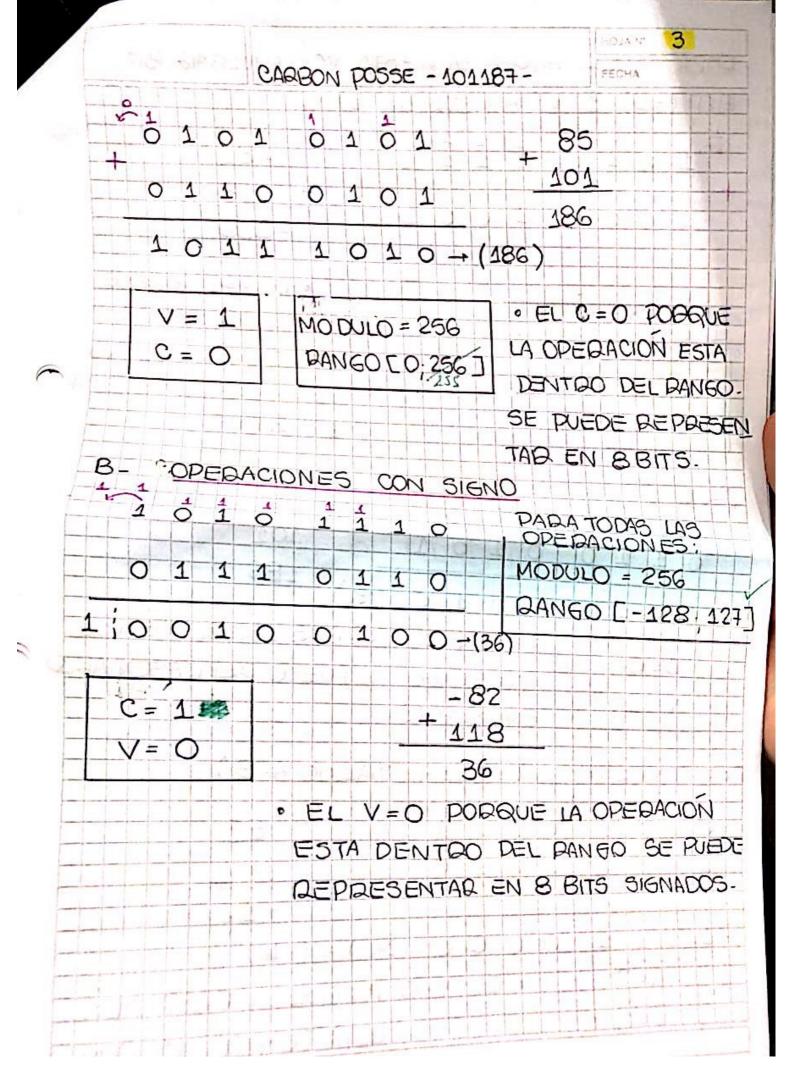

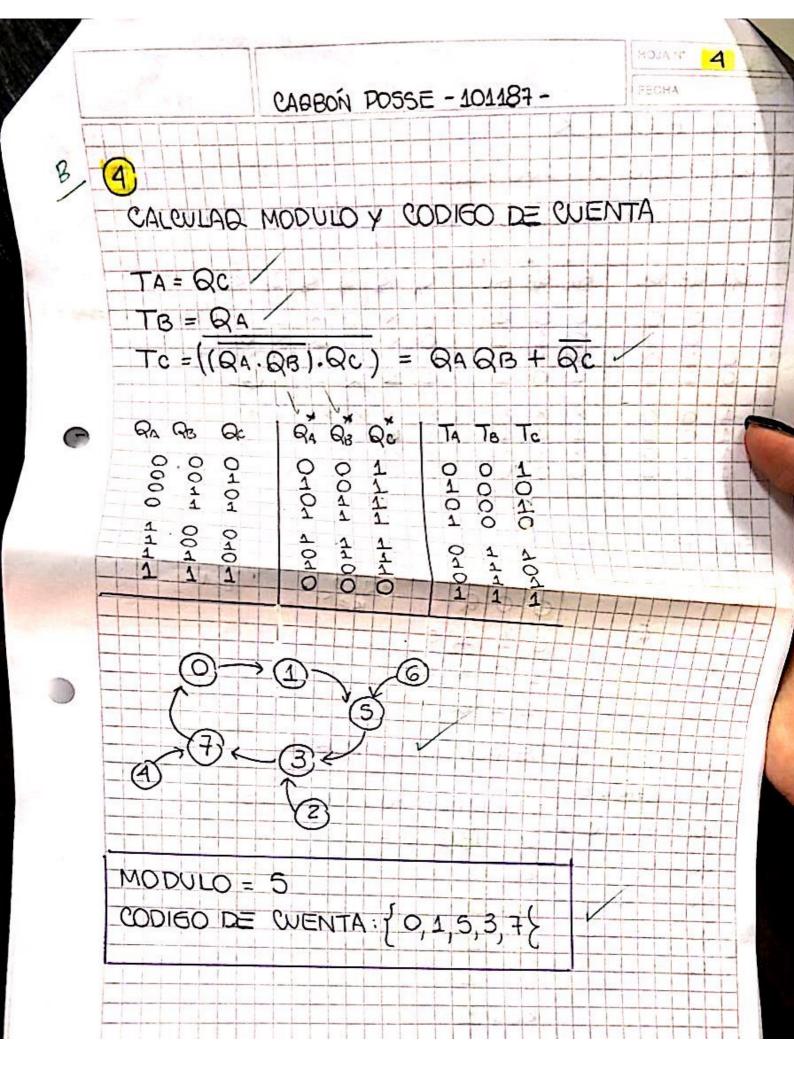



- · FLIP FLOP JK
- · CONTADOR SINCRONICO
- · CUENTA 4 PULSOS

Q1 Q8 Qc	Q4 Q8 Qc] J, K, JB K8	3c Ke
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 1 0 1 1 × × × 1 0 1		1 1 (0) s(+1) => (1 x) x x x X
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1	× × × 1 1 1 × × × 0 0 0	× × × × × × × 1 1 1	× × 1 × 1 × 1

FLIP FLOP JK

			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
7	a	H	1	K	å a	
K	ā		0	0	Q	
			0	1	4	Ð
			1	0	Q	1
			1	1	ā	
		_	-		0.000	

SIMPLIFICACION DE FUNCIONES POR 05:

$$Jc = - = 1$$

 $Kc - = 1$

SIMPLIFICACION POR 15: