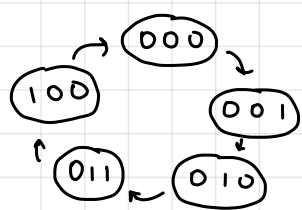


- Diseñar un contador binario **asíncrono** que sea de módulo 5 de flanco descendente.

"módulo 5" \Rightarrow uso 3 ff. E ligo JK , $J=K=1$ (tipo Toggle)

A rmo la secuen cio de estados :



estados prohibidos:

5)	1	0	1
6)	1	1	0
7)	1	1	1

Grati co el cn cu ho :

