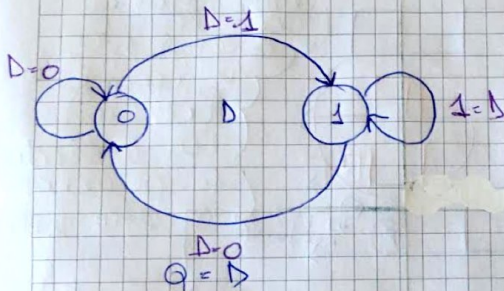



Alumna: Mazze Reto, Tiziana  
Padron: 101715.

Paralelito 5:

Representar el funcionamiento de los flipflops D y T por medio de diagramas de estado



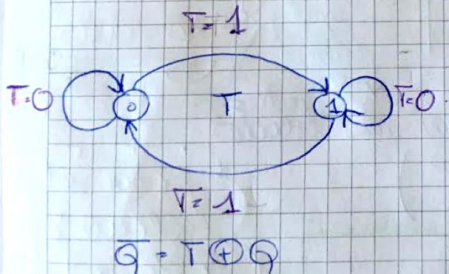El circuito D lo que hace es copiar la entrada y guardar ese valor



El circuito T cambia el estado de  $Q$  (la salida) cuando se ingresa un 1, y cuando se ingresa un 0 sigue todo como en el estado anterior